 


更高效的乘法器——树状乘法器原理 与建造

2021 年 12 月 26 日


By Enity_303-E3

我们知道，乘法的本质是加法，而加法需要用到全加器，因此这里先单独展示16位全加器的构造。具体的建造方式因篇幅限制这里不多赘述，读者可自行上网查阅相关资料。



（上图：单个16位全加器）

 这里先举个例子， 110×101 可以将乘数 101 拆为 1, 0, 1，每一位与被乘数 110 相乘，即进行与运算^①，然后依次向高位移一位，结果分别为 110, 0000, 11000，最后将这些结果加起来，得到最终结果 11110。一般乘法器就是将这些结果累加起来，得到最终结果。这里也不多赘述一般乘法器的建造过程，只展示整体构造。




（上图：一般乘法器）

由一般乘法器原理容易得到，一个 n 位的乘法器（即最大输入 $2^{(n-1)} * 2^{(n-1)}$ ）总共需要 $n-1$ 次加法运算。设全加器计算复杂度为 $O(1)$ ^②，若不考虑移位与信号传输延时，则 n 位乘法器计算复杂度为 $O(n-1)$ 。例如， $1111\ 1111 * 1111\ 1111$ ，一般乘法器需要 7 次加法（即 $1111\ 1111 + 1\ 1111\ 1110 + \dots + 111\ 1111\ 1000\ 0000$ ）。显然，对于高位（如 32 或 64 位）的乘法计算复杂度就很大。

因此，我们有一种更高效的乘法器——树状乘法器。我们不妨先把第 1,2 位，第 3,4 位，第 5,6 位，第 7,8 位分别相加，这四次加法运算不考虑移位与信号传输延迟是完全可以实现并行^③的，因此这一轮加法计算复杂度为 $O(1)$ 。同理，将以上结果再两两相加，不断重复只要最后一个结果。不难得出，总体计算复杂度为 $O(\log n)$ ^④。这就是树状乘法器的原理。而这两两相加的过程，我们能联想到“二叉树”，所以这种乘法器由此得名“树状乘法器”。

以下介绍树状乘法器的具体建造方式。

树状乘法器的整体概览如下图所示。

 

这里以 8 位*8 位为例。首先是一般乘法器的移位（这里不多做解释）。我们不妨将8次移位后的结果命名为 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8$ 。



第一步：将 a_1 与 a_2 ， a_3 与 a_4 ， a_5 与 a_6 ， a_7 与 a_8 分别使用全加器相加，得到结果 b_1, b_2, b_3, b_4 ，这一步计算复杂度为 $O(1)$

第二步：将 b_1 与 b_2 ， b_3 与 b_4 分别使用全加器相加，得到结果 c_1, c_2 ，这一步计算复杂度为 $O(1)$ 。

第三步：将 c_1 与 c_2 使用全加器相加得到结果 r ，这一步计算复杂度为 $O(1)$ 。

r 就是最终结果，总计算复杂度为 $O(3)$ 。

总体布局的俯视图与侧视图如下图所示。

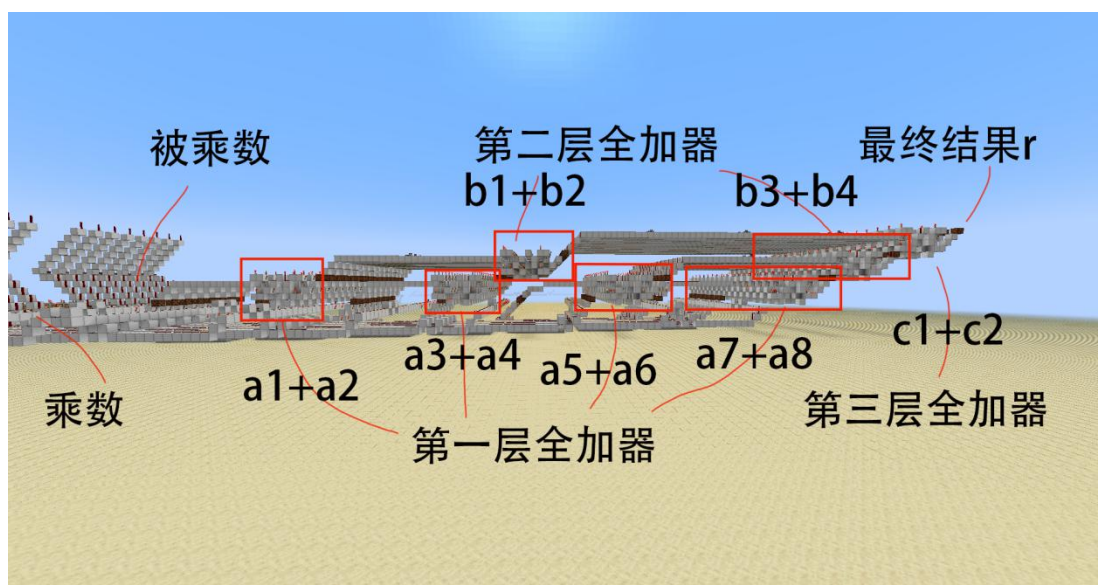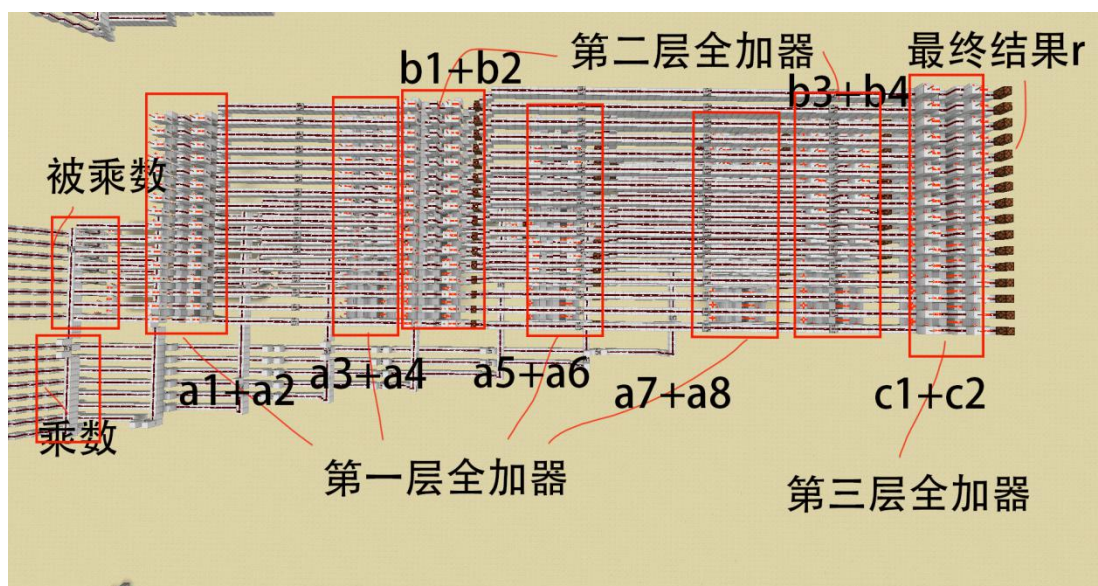

树状乘法器有着更低的计算复杂度，并且建造难度较低，此外配合cca（封闭进位加法器）可以获得更好的效果，这是红石计算器建造中可供选择的方案之一。

最后感谢辰占鳌头与[mail_set@arch ~]\$的提醒与指导。

注释：①与运算：即逻辑与运算（&或and）， $1\&1=1$ ， $0\&0=0$ ， $0\&1=1\&0=0$ 。举例中 $110*1$ 即 $110\&1=110$ ， $110*0$ 即 $110\&0=000$ 。②计算复杂度 $O(n)$ （注意是英语字母O不是数字零），代表计算所需用时为 n 。③并行：即在同一时刻完成多个任务。④这里的 $\log n$ 是以2为底数的，即 $\log_2 n$

参考文献

无参考文献

